
Systemy wbudowane'18 Lista na laboratorium nr 2 (na zaliczenie) tydzień 25 lutego 2018

Na ubiegłych laboratoriach przeprowadziłeś symulację układu, którego opis działania składał się z dwóch wyrażeń boolowskich. Układ był faktycznie połączeniem kilku bramek logicznych – był to typowy układ kombinacyjny, którego każde wyjście można opisać jako jednoznaczną funkcję wejść. Teraz pójdziemy krok dalej - ale będziemy się trzymać podobnego przykładu.

Język VHDL pozwala opisać działanie układu na kilka sposobów. Przeczytaj ponownie drugie zdanie w powyższym akapicie. Tam też schowane są dwa różne sposoby opisania tego układu! Jeden to powiedzenie jaką zależnością są połączone ze sobą wejście i wyjście, a drugie to z jakich współdziałających komponentów układ się składa.

Na tych laboratoriach

- zobaczysz, jak można komponować układ z podzespołów;
- poznasz działanie pragmy generic;
- przypomnisz sobie, co to jest multiplekser ;-).
- **Zadanie 1** Pobierz zip do tego laboratorium. Przejrzyj kod, zapoznaj się z opisami działania bramek oraz multipleksera.
- **Zadanie 2** Zapoznaj się z realizacją układu **example** sprawdź przebiegi sygnałów, deklaracje komponentów G1, G2, G3, G4 czy odpowadają rysunkowi poniżej.
- Zadanie 3 Zajrzyj do example-tb.vhd. Znajdziesz tam kilka nowości, między innymi std_logic_vector wektor bitów. Zobacz, jak i gdzie się go używa w tym wypadku. Wykaż, że układ example realizuje funkcję logiczną zgodnie z rysunkiem.

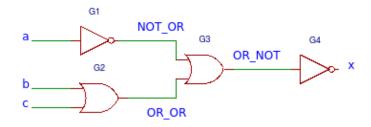

Zadanie 4 Zajrzyj do pliku Xand. vhd. Postaw tezę dotyczącą działania pragmy generic. Zbuduj test, który pomoże Ci zweryfikować, czy masz rację. Deklarując komponent z pragmą generic możesz wykorzystać ten szablon:

Zadanie 5 Bazując na poprzednich zadaniach, zbuduj układ zadany przez prowadzącego.